

```

module fullAdder(A, B, cin, S, cout);
    input A, B, cin;
    output S, cout;
    assign cout = (A & B) | ((A ^ B) & cin);
    assign S = A ^ B ^ cin;
endmodule

```

```

module fourBitAdder(A, B, cin, S, cout);
    input [3:0] A;
    input [3:0] B;
    input cin;

    output [3:0] S;
    output cout;

    // wire [3:0] ci;
    wire c1;
    wire c2;
    wire c3;

    fullAdder fa1(
        .A(A[0]),
        .B(B[0]),
        .S(S[0]),
        .cin(cin),
        .cout(c1)
        // .cout(ci[0])
    );
    fullAdder fa2(
        .A(A[1]),
        .B(B[1]),
        .S(S[1]),
        .cin(c1),
        // .cin(ci[0]),
        .cout(c2)
        // .cout(ci[1])
    );
    fullAdder fa3(
        .A(A[2]),
        .B(B[2]),
        .S(S[2]),
        // .cin(ci[2]),
        .cin(c2),
        .cout(c3)
        // .cout(ci[2])
    );
    fullAdder fa4(
        .A(A[3]),
        .B(B[3]),
        .S(S[3]),

```

```

        .cin(c3),
        //.cin(ci[2]),
        .cout(cout)
        //.cout(cout)
    );
endmodule

// main call to Adder
module ripple(SW, LEDR);
    input [9:0] SW;
    output [9:0] LEDR;

    fourBitAdder fa(
        .A(SW[3:0]),
        .B(SW[7:4]),
        .S(LEDR[3:0]),
        .cin(SW[8]),
        .cout(LEDR[8])
    );
endmodule

```